

2.1)

$$V = I \cdot R$$

$$I = \frac{16V}{5k\Omega} = 3,2 A \cdot 10^{-3}$$

2.2)

$$P = I^2 \cdot R$$

$$60W = V I \Rightarrow 60W = 120V \cdot I$$

$$I = 0,5 A \Rightarrow \frac{120V}{0,5A} = 240 \Omega$$

2.3)

$$V = I \cdot R$$

$$120V = 2,5mA \cdot R$$

$$48 \cdot 10^{-3} \Omega = R \Rightarrow S = \frac{1}{48 \cdot 10^{-3}} \text{ Siemens}$$

2.7)

$$n=5 \quad \begin{matrix} n=4 \\ b=7 \\ l=6 \end{matrix}$$

$$l = b - n + 1 = 3$$

2.8)

$$I_1 = 18,8 = I_2 + 12mA \Rightarrow I_2 = -4mA$$

$$I_2 = 9 - 8 = 1mA$$

$$I_3 = \frac{-4mA}{4 \uparrow}$$

$$\begin{matrix} 4 \\ 1 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 4 \\ ? \end{matrix}$$

2.4)

a) $R = 100$

$$I = \frac{3}{100} \Rightarrow 0,03 A$$

2.5)

$$b) \quad I = \frac{3}{150} \Rightarrow 0,02 A$$

2.5)

$$n = 9$$

$$b = 15$$

$$l = b - n + 1 \Rightarrow l = 15 - 9 + 1 = 7$$

2.6)

$$n = 14$$

$$b = 22$$

$$n = 22$$

$$b - n + 1 = 19$$

$$2.9) \quad I_1 = 10A + (-1A) + 2A = 11A$$

$$I_2 = 3A + I_3 = 4A$$

$$I_3 = 11A - 10A = 1A$$

$$2.10) I_1 = 4A + 3A = \underline{7A}$$

$$I_2 = -2A - 3A = \underline{-5A}$$

2.11)

$$3V - V_1 - 32V = 0$$

$$\underline{V_1 = -4V}$$

$$V_2 - 6V + 22V = 0$$

$$\underline{V_2 = -6V}$$

$$V_3 - 10V + 6V = 0$$

$$\underline{V_3 = 4V}$$

$$V_4 - 8V + 10V = 0$$

$$\underline{V_4 = -2V}$$

2.12)

$$20V + 25V - 10V - V_1 = 0$$

$$V_1 = \underline{35V}$$

$$V_2 + 10V - 25V = 0$$

$$V_2 = \underline{15V}$$

$$V_3 + V_2 - V_1 = 0$$

$$V_3 = -10V$$

$$\underline{V_3 = 30V}$$

$$2.13) 6V - 2V_1 + 22V = 0 \Rightarrow V_1 = 14V$$

$$V_2 - 22V = 0 \Rightarrow \underline{V_2 = 22V}$$

2.14)

$$24V - V_1 - 10V - 12V = 0$$

$$V_1 = \underline{2V}$$

$$24V - V_1 + V_2 = 0$$

$$\underline{V_2 = -22V}$$

$$10V - V_3 = 0$$

$$\underline{V_3 = 10V}$$

2.15)

$$10V - 5I - 8V + 36V - 3I = 0$$

$$32V = 8I$$

$$4A = I$$

$$V_{ab} = 20V + 8V = \underline{28V}$$

2.16)

$$V_T = -8V + 12V + (-10V)$$

$$V_T = -6V$$

$$R = 1 \Omega \Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{-6V}{3\Omega} = \underline{-2A}$$

$$P_R = I^2 R$$

$$= 4 \cdot 3 = \underline{12W}$$

$$P_{12V} = \bar{V} \bar{I} = 12W$$

$$P_{10V} = 10 \cdot -2 = \underline{-20W}$$

$$P_{8V} = 16W$$

2.17)

$$R = 4\Omega$$

$$0 = 36V - 4I_0 - 5I_0$$

$$9I_0 = 36V$$

$$I_0 = 4A$$

2.18)

$$0 = 45V - V_0 + 3V_0 - 5I_0$$

$$6I_0 \cdot 2\Omega = V_0$$

$$I_0 = 15A$$

$$3V_0 = 45V \Rightarrow V_0 = 15V$$

$$P = I^2 R = 225 \cdot 5 = 1125W$$

2.19)

$$I_T = 10A + 2V_0 A$$

$$R_T = 20\Omega$$

$$4 \cdot (10A + 2V_0) = -V_0$$

$$40A + 8V_0 = -V_0$$

$$40A = -9V_0$$

$$V_0 = \frac{40}{9} = -4.44V$$

$$V_T = (-3.8A + 10A) \cdot 10 = 62V$$

$$P = IV$$

$$3.8 \cdot 22 = 106.6W$$

2.20)

$$V_3 = I_0 (R_3 + R_2)$$

$$V_0 = I_4 \cdot R_4$$

we will find I_4 by current divider rule

$$I_4 = -I_0 \frac{R_3}{(R_3 + R_4)}$$

$$V_0 = -I_0 \frac{R_3}{(R_3 + R_4)} \cdot R_4$$

$$\frac{V_0}{I_0} = \frac{-I_0 \frac{R_3}{(R_3 + R_4)} \cdot R_4}{I_0 (R_1 + R_2)} = \frac{-R_3 R_4}{(R_3 + R_4)(R_1 + R_2)}$$

$$\frac{V_0}{I_0} = \frac{-R_3 R_4}{(R_3 + R_4)(R_1 + R_2)}$$

if $\left(\frac{V_0}{I_0} = 10\right)$, and $R_3 = R_2 = R_4 = 4\Omega$,

$$\left|\frac{V_0}{I_0}\right| = \frac{-R^2}{(2R)(2R)} = \frac{-R^2}{4R^2} = -\frac{1}{4} = 10 \Rightarrow R = 40$$

2.21)

$$V_0 = 5mA \cdot 10k\Omega$$

$$V_0 = 50V$$

$$P = I^2 R$$

$$P = \left(0.1A \cdot \frac{5}{25}\right)^2 \cdot 20k\Omega$$

$$P = 0.01A \cdot 20\Omega \cdot 10^3$$

$$P = 0.2 \cdot 10^3 W$$

2.22)

$$i_1 = 20 \text{ mA} \cdot \frac{4 \text{ k}\Omega}{16 \text{ k}\Omega} = \underline{8 \text{ mA}}$$

$$i_2 = 20 \text{ mA} \cdot \frac{6 \text{ k}\Omega}{16 \text{ k}\Omega} = \underline{12 \text{ mA}}$$

2.23)

$$V = I \cdot R$$

$$I = \frac{24 \text{ V}}{12 \text{ k}\Omega} = 2 \text{ mA}$$

$$V_1 = 2 \text{ mA} \cdot 3 \text{ k}\Omega = \underline{6 \text{ V}}$$

$$V_2 = 2 \text{ mA} \cdot 9 \text{ k}\Omega = \underline{18 \text{ V}}$$

2.24)

$$V = I \cdot R$$

$$V_T = 40 \text{ V}$$

$$R_T = 14 \Omega + \left(\frac{1}{\frac{1}{15} + \frac{1}{10}} \right) \Omega = 20 \Omega$$

$$I = \frac{40 \text{ V}}{20 \Omega} = 2 \text{ A}$$

$$V_1 = 2 \text{ A} \cdot 14 \Omega = \underline{28 \text{ V}}$$

$$V_2 = V_3 = \underline{12 \text{ V}}$$

2.25)

$$V = I \cdot R$$

$$\frac{12 \text{ V}}{4 \Omega} = 3 \text{ A}$$

$$V_3 = 4 \Omega \cdot 3 \text{ A} = \underline{12 \text{ V}}$$

$$I_1 = \underline{3 \text{ A}} \quad \text{Short circuit!}$$

$$I_2 = \underline{0 \text{ A}} \quad / \quad V_2 = \underline{0 \text{ V}}$$

2.26)

$$I = 9 \text{ A}$$

$$i = 9 \text{ A} \cdot \frac{12}{18} = \underline{6 \text{ A}}$$

$$P = I^2 \cdot R$$

$$P = (6 \text{ A})^2 \cdot 6$$

$$P = 36 \cdot 6 = \underline{216 \text{ W}}$$

2.27)

$$I = \frac{V_T}{R_T} \Rightarrow R_T = 5 \Omega + \left(\frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}} \right) \Omega = \underline{10 \Omega}$$

$$I = \frac{20 \text{ V}}{10 \Omega} = 2 \text{ A}$$

$$V = 1 \text{ A} \cdot 10 \Omega = \underline{10 \text{ V}}$$

$$i = 2 \text{ A} - 1 \text{ A} = \underline{1 \text{ A}}$$

$$P = i^2 \cdot R \Rightarrow (1 \text{ A})^2 \cdot 4 \Omega = \underline{4 \text{ W}}$$

2.28)

$$R_1 = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{40}} = 8 \Omega \quad / \quad R_2 = \frac{1}{\frac{1}{30} + \frac{1}{20}} = 12 \Omega$$

$$i_3 + i_4 = \left(\frac{24 \text{ V}}{20 \Omega} \right) (20 \text{ A}) = 12 \text{ A} \quad / \quad i_3 + i_2 = 20 \text{ A} - 12 \text{ A} = 8 \text{ A}$$

$$i_3 = \frac{1}{5} \cdot 12 \text{ A} = \underline{2.4 \text{ A}}$$

$$i_4 = \frac{4}{5} \cdot 12 \text{ A} = \underline{9.6 \text{ A}}$$


$$i_2 = 8 \text{ A} \cdot \frac{2}{5} = \underline{3.2 \text{ A}}$$

$$i_2 = 8 \text{ A} \cdot \frac{3}{5} = \underline{4.8 \text{ A}}$$

2.29)

$$1S = 24R$$


$$6S = 4R$$

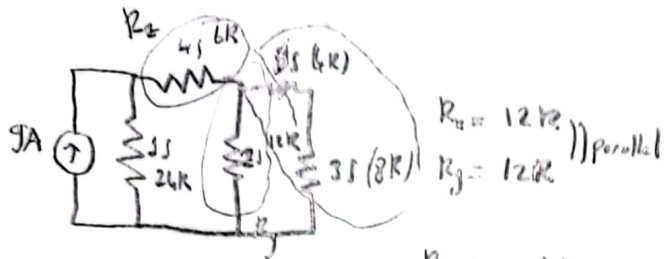

$$R_1 = 12R, R_2 = 12R \parallel$$

$$R_1 + R_2 = 6R, R_3 = 6R \parallel \text{Series}$$


Current divider

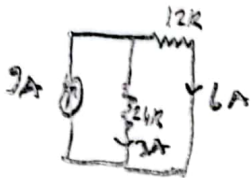

$$1S = 1\Omega = 1 \text{ Siemens} = \frac{1}{1\Omega} \quad i = 6A$$

$$v = 3A \cdot 1\Omega = 3V$$

2.30)

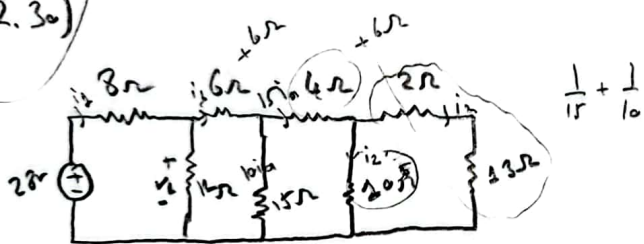

$$5i_1 = 3 \cdot 2i_2 = i_2$$

$$3 \cdot 5i_2 = 16 \cdot \frac{17}{2}$$

$$25i_1 + 25i_2 = i_2$$

$$R_T = 6\Omega, V = 28V, I_1 = \frac{28V}{6\Omega} = \frac{14}{3}A = 50i_2$$

$$\frac{14}{150}A = i_2$$

$$i_2 = 6i_1$$

$$I_2 = \frac{14}{25}A$$

$$V_2 = \frac{14}{6}A \cdot 12\Omega = 28V$$

$$V_2 = \frac{14}{25}A \cdot 13\Omega = 7.28V$$

2.32)

$$R_T = \left(\frac{1}{\frac{1}{70} + \frac{1}{30}} \right) \Omega + \left(\frac{1}{\frac{1}{20} + \frac{1}{5}} \right) \Omega = 16,3 \Omega$$

3,3 Ω 4 Ω

$$V_T = 50 \text{ V}$$

$$I_T = \frac{50 \text{ V}}{6,3 \Omega} = 8,2 \text{ A}$$

$$I_0 = 8,2 \text{ A} \cdot \left(\frac{20}{25} \right) = 8,2 \text{ A} \cdot \frac{4}{5} = 6,56 \text{ A}$$

$$V_0 = 6,56 \text{ A} \cdot 5 \Omega = 32,8 \text{ V}$$

2.32)

$$R_T = \left(\frac{1}{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}} \right) \Omega + 2 \Omega = 4 \Omega$$

2 Ω

$$I_T = \frac{4 \text{ V}}{4 \Omega} = 1 \text{ A}$$

$$I_0 = 1 \text{ A}$$

$$\left. \begin{array}{l} V_{0+} = 0 \\ V_{0-} = 2 \text{ V} \end{array} \right\} V_0 = 2 \text{ V}$$

2.33)

$$V_0 = I_0 \cdot R = 4 \text{ V}$$

$$20 - I_T \cdot 16 - 4 = 0$$

$$I_T = 1 \text{ A}$$


$$I_0 = 1 \text{ A} \cdot \left(\frac{6}{6+R} \right) = \frac{4 \text{ V}}{R}$$

$$\frac{6}{6+R} = \frac{4 \text{ V}}{R}$$

$$6R = 24 + 4R$$

$$2R = 24 \Rightarrow R = 12 \Omega$$

2.34)

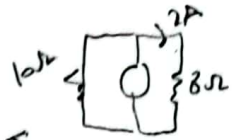

$$I_T = 2 \text{ A} + 1 \text{ A} + I$$

$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{8}} = \left(\frac{20}{9} \right) \Omega$$

$$I = \frac{8}{18} \cdot I_T = 2,4 \text{ A}$$

$$3 \text{ A} = \frac{10 \text{ V}}{10 \Omega} \cdot I_T$$

$$27 \text{ V} = I_T = 5,4 \text{ A}$$

$$V_S = I_T \cdot R_T = 32 \text{ V}$$

2.35)

a) 0 Ω , b) R, c) R

$$d) \frac{1}{\frac{1}{\frac{8R}{2}} + \frac{1}{3R}} = R, \quad e) \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{3R}} = \frac{6}{11} R$$

(6) (3) (2)

2.36)

$$R_{eq} = 2 \Omega + 3 \Omega = 5 \Omega$$

$$I_T = \frac{10 \text{ V}}{5 \Omega} = 2 \text{ A}$$

2.37)

$$R_{eq} = 50 \Omega$$

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{\frac{1}{30} + \frac{1}{60}} \right) \Omega + 30 \Omega = 42 \Omega$$


$$12 = \frac{60 \cdot (14+R)}{60+14+R} \Rightarrow 12(74+R) = 60(14+R)$$

$$74+R = 70+5R$$

$$4 = 4R$$

$$R = 1 \Omega$$

2,33)

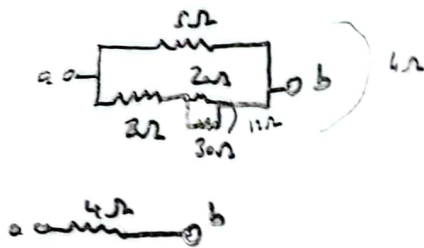

2,39)

a) $3\Omega + 9\Omega = 12\Omega$

b) $\frac{1}{\frac{1}{1+2} + \frac{1}{8}} = 16\Omega$


2,40)

a) 0Ω (short circuit)




2,41)

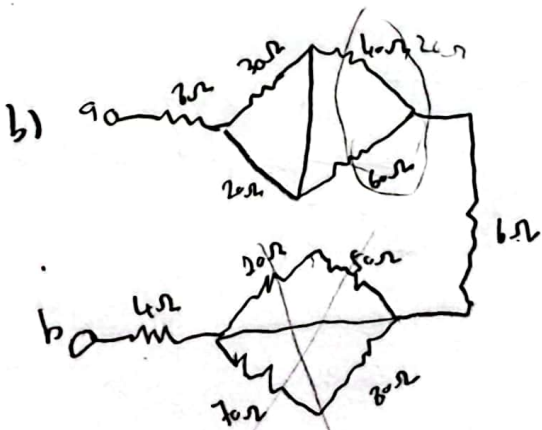a) $25\Omega + 6\Omega + 15\Omega = 46\Omega$



$R_{eq} = 4\Omega + 6\Omega + 26\Omega + 12\Omega + 8\Omega = 56\Omega$

2,42)

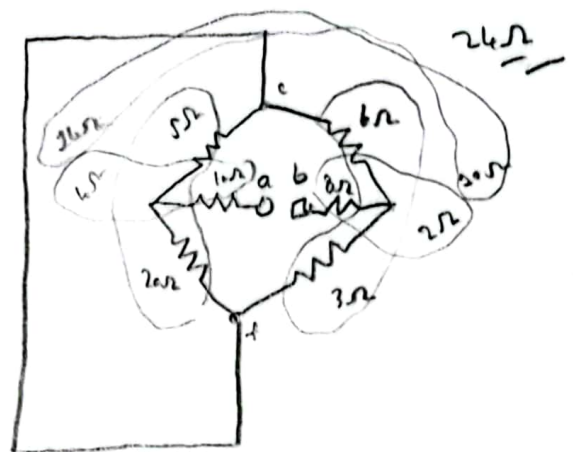

2,43)

a) $I_0 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot I$ $R_1 = R_2 = R_3 = 30\Omega$ $x = 3 \cdot x = 30$

$I_0 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$



$I_0 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3 + R_1}$



$I_0 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$


$I_0 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3 + R_1}$

$\frac{3}{5} = \frac{R_1}{R_3 + R_2} \cdot 20 = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$

$\frac{5}{2} = \frac{R_2}{R_1}$


$30\Omega \cdot 20 = 60\Omega^2$

$10,5 = R$

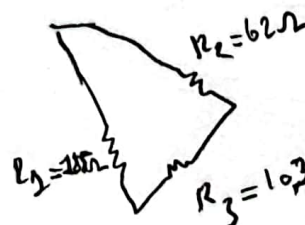


$R_1 = 10,5 \cdot 15 = 157,5\Omega$
 $R_2 = 10,5 \cdot 6 = 62,5\Omega$
 $R_3 = 10,5 \cdot 10 = 105\Omega$

2,44)

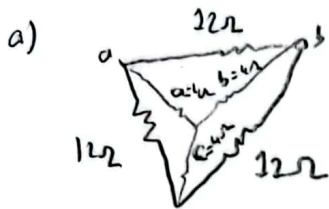

$$a = \frac{12 \cdot 12}{36} \Omega, b = \frac{12 \cdot 12}{36} \Omega$$

$$c = \frac{12 \cdot 12}{36} \Omega$$

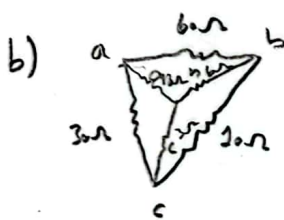


$$a = \frac{6 \cdot 3}{1 \cdot 3} = 18 \Omega$$

$$b = \frac{6 \cdot 3}{1 \cdot 3} = 6 \Omega$$

$$c = \frac{3 \cdot 3}{1 \cdot 3} = 3 \Omega$$

2,46)

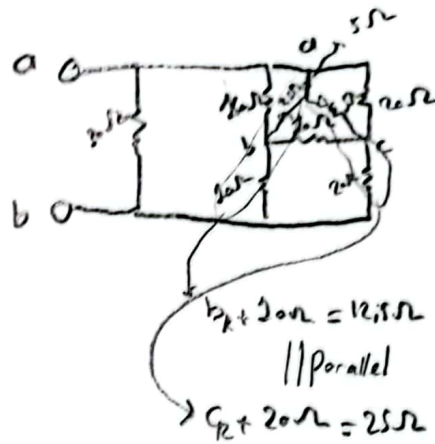


$$a = \frac{10 \cdot 20}{40} \Omega = 5 \Omega$$

$$b = \frac{20 \cdot 20}{40} \Omega = 10 \Omega$$


$$c = \frac{20 \cdot 20}{40} \Omega = 10 \Omega$$

$$= 5 \Omega$$

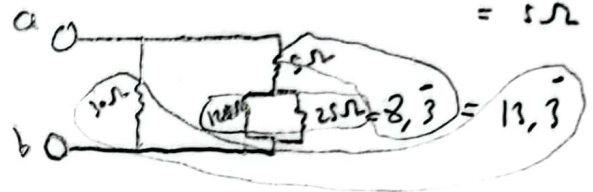

$$\frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}} = 5 \Omega$$

2,45)

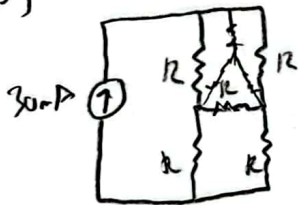

$$P = 1W = 800mW$$


$$30mA \cdot V = 800mW$$

$$V = 26,6V$$

$$V = I_{eq} \cdot R_{eq}$$



$$\frac{26,6}{30 \cdot 10^{-3}} = R = 888 \Omega$$
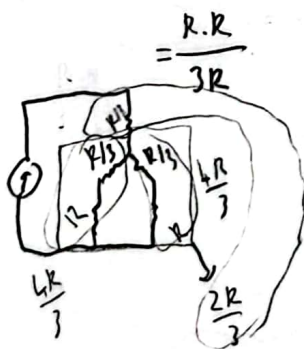
$$\frac{2R}{3} + \frac{R}{3} = R = R_{eq}$$



$$\frac{1}{\frac{1}{4R} + \frac{1}{4R}} = 2R$$

2,47)

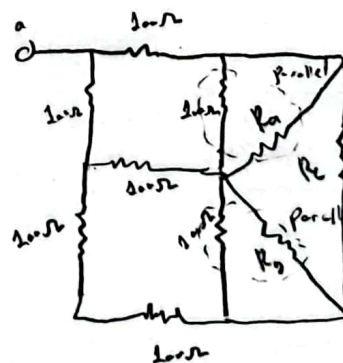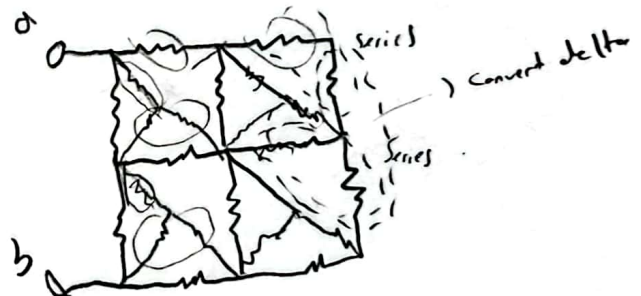


$$R_b = R_a = \frac{200 \cdot 200 + 100 \cdot 100}{200} \Omega$$

$$R_a = R_b = 400 \Omega$$

$$R_c = 800 \Omega$$

2.48) a)

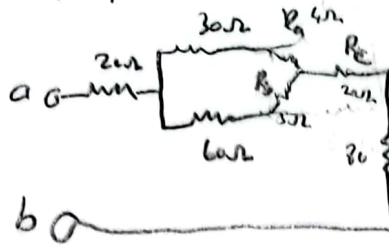

a)

$$R_a = \frac{40 \cdot 10}{100} = 4\Omega$$


$$R_b = \frac{10 \cdot 50}{100} = 5\Omega$$

$$R_c = \frac{50 \cdot 40}{100} = 20\Omega$$


$$R_{eq} = 20\Omega + \frac{1}{\frac{1}{34} + \frac{1}{65}} + 200\Omega$$

$$= 142,32$$

b)

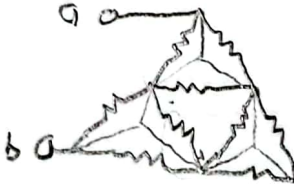


2.50)

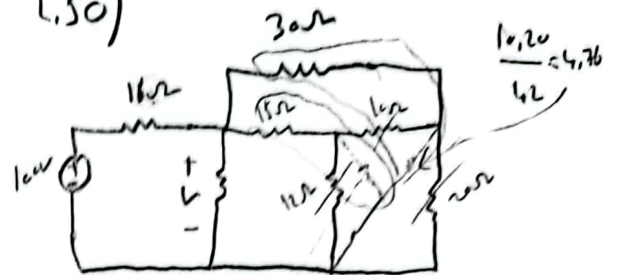

$$\frac{10 \cdot 12}{42} = 2,86$$

$$\frac{12 \cdot 20}{42} = 5,71$$

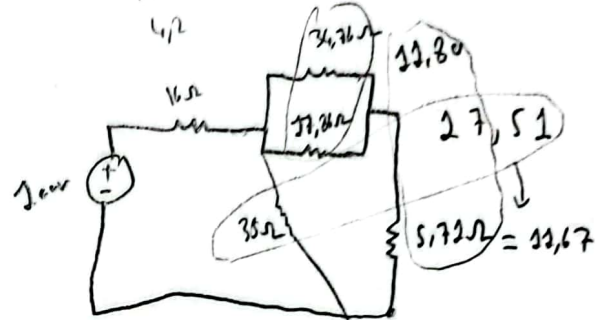

$$R_{eq} = 16\Omega + 11,67\Omega$$

$$= 27,67\Omega$$


$$V = 1R$$

$$\frac{10V}{27,67} = 3,61A$$

$$V_o = 3,61A \cdot \left(\frac{17,51}{52,51} \right) \cdot 35\Omega$$

$$= 42,13V$$

2.49)

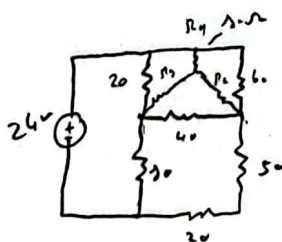

$$R_a = \frac{60 \cdot 20}{120} = 10\Omega$$

$$R_b = \frac{40 \cdot 20}{120} = \frac{20}{3}\Omega$$

$$R_c = \frac{6 \cdot 40}{120} = 2\Omega$$

?



$$R_x = \frac{50 \cdot 70}{106,6}, R_y = \frac{50 \cdot 20}{106,6}$$

$$R_z = \frac{70 \cdot 20}{106,6}$$


$$R_{eq} = 10\Omega + 10,14\Omega + 3,12\Omega =$$

$$= 23,26\Omega$$

$$V = 1R$$

$$24V / 24\Omega = 1A$$

2.51)

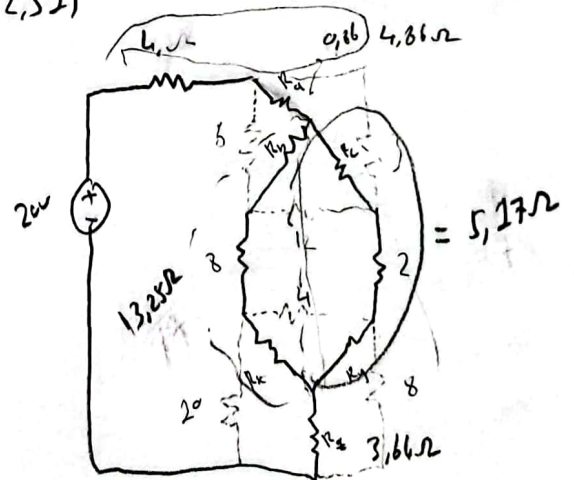

$$33,25 \parallel 5,17\Omega = 3,72\Omega$$

$$R_{eq} = 4,86\Omega + 3,72\Omega + 3,14\Omega = 11,72\Omega$$

$$I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{20V}{12,22\Omega} = 1,64A$$

2.52)



$$R = \frac{U}{I} = \frac{120V}{975A}$$

$$R = 160\Omega$$

$$R_T = 40\Omega + \frac{1}{\frac{1}{160} + \frac{1}{30}} = 93,3\Omega$$


$$U_s = I_T \cdot R_T$$

$$I_T \cdot \frac{80}{240} = 0,75A$$

$$I_T = 2,25A$$

$$U_s = 209,9V$$

2.55)

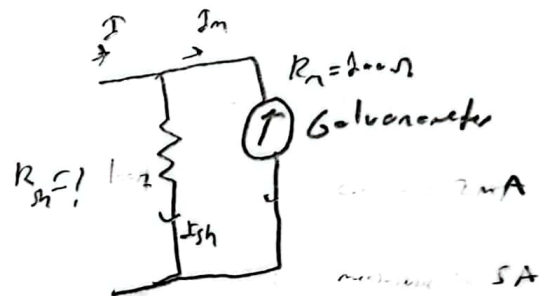

$$I = I_m + I_{sh}$$

$$I_{sh} = I - I_m$$

$$R_m = 100\Omega, I_m = 2mA$$

$$I = 5A, R_{sh} = ?$$

$$I_m \cdot R_m = I_{sh} \cdot R_{sh}$$

$$I_{sh} = (5 - I_m)$$

$$I_m R_m = (I - I_m) R_{sh}$$

$$R_{sh} = \frac{I_m \cdot R_m}{I - I_m} = \frac{2mA \cdot 100\Omega}{5A - 2mA}$$

$$P = I^2 \cdot R = 25 \cdot 40 \cdot 10^{-3} = 1W$$

2.53)


$$U_T = 100V$$

$$P_T = 120W$$

$$UI = 120W$$

$$I = 1,2A$$

2.54)

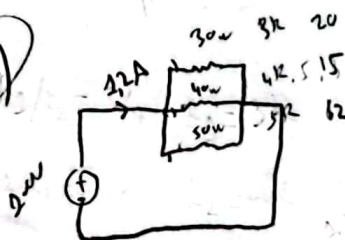

$$P = iU$$

$$I_1 = \frac{30}{100}, I_2 = \frac{40}{100}, I_3 = \frac{50}{100}$$

$$0,3A, 0,4A, 0,5A, 1,2A$$